
H-F1

5Hz~2500MHz

VFD 大屏幕多功能频率针

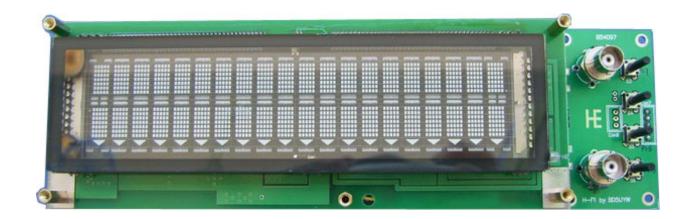

使用镜明书

BD5UYW

二〇〇八年十一月二十八日

前言

感谢您选用 H-F1 VFD 频率计组件, H-F1 是经过一年多的反复试验, 及二个月业余时间的编程来完成的。 H-F1 采用日本原装 POS 机专用 VFD 屏幕,及 MOTOROLA 优质的高速 CMOS IC,配合精确的时基算法,使 H-F1 的 A 通道可以用 1 秒的闸门达到 1Hz 的分辨率,并且有 180MHz 的最高测试频率,完全胜过市售的一般通用频率计。 A 通道 5Hz~180MHz,覆盖到 VHF 波段,1Hz 的分辨率来测试 2 米 SSB 没有任何问题。

H-F1 除了有通用频率计功能外,还有三项独创功能,分别是:

- 1: A 通道(5Hz~180MHz)和 B 通道(10MHz~2500MHz)可以同时测量,并加减各自的中频值,同时显示。可以监控两路频率,相当与拥有 2 台频率计,应用方式更为灵活!
- 2: 采用频率计方式测试电容值和电感值,突破单片计 IO 口频率缺陷(输入只能小于 500kHz),集成多项式 32 位浮点运算,配合简单的外部 LC 振荡电路,即可用 0.1~100MHz 的频率来测试电容和电感值。由于 频率计分辨率为 1Hz,得数更加精确,而且标准参考电容可以自己设定。外部 LC 振荡电路简单,器件 不多,需要自己 DIY。
- 3: 集成 GPS 时钟功能 (GPS 模块为选件),提供精确的北京时间和 UTC 时间,及经纬度和高度运动方向等显示。

电源

供电电压: 直流 9~13.8V

电流

无 GPS 模块: 350mA @12V 带 GPS 模块: 450mA @12V

注意事项:


- * 本组件仅供 HAM 个人研究使用,不可用于商业用途;
- * 供电电压不可大于 16V;
- * 所有输入输出端口不可连接端电压大于 5V 的外部电路, 否则会损坏主控芯片!
- * 在通电状态下,切勿进行焊接或同金属物体触碰,否则会损坏 IC 电路;
- * 在通电状态下 VFD 的引脚只要和地或 12V 电源短路上, 会立即损坏驱动 IC:
- * 按键小板是用天线座固定的,所以天线座没有焊接上去的,另外用小塑料袋包装,请注意拿出。

联系方式: E-mail & M.S.N: fb-ham@126.com QQ: 775025768

功能示意图:



H-F1 VFD多功能频率计 正面功能示意图

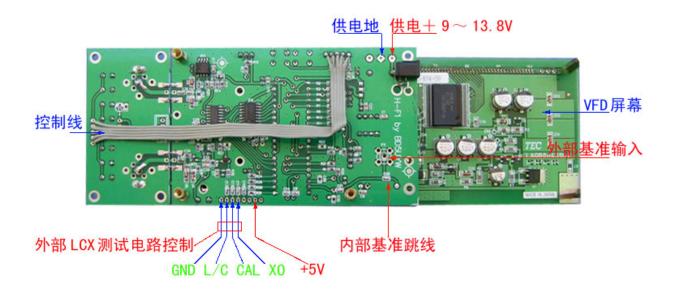

操作说明:

按键排列,从上到下:

上行键

下行键

确认键

菜单键

在各功能里,按菜单键,再按上行键或下行键有以下选项:

- 1: A 通道
- 2: B 通道
- 3: AB 通道同时测量
- 4: 中频加减值设置
- 5: 电感测试
- 6: 电容测试
- 7: 标准电容设置
- 8: GPS 北京时间
- 9: GPS 世界协调时
- 10: 北京时间、运动速度、运动方位角、高度
- 11: 经纬度

按确认键即可进入该项。

菜单 1、2: A 通道、B 通道



在 $A \times B$ 通道状态,按菜单键两次可设置是否加减中频值,屏幕显示 IF 表示功能启用。 IF +/-值从 $0\sim 255 MHz$,步进为 1Hz。

在 A、B 通道状态,长按上行键可选择闸门时,即按上行键不放直到闸门时间显示为另一档后放开按键。

A 通道闸门: 0.1 秒和 1 秒可选, 0.1 秒分辨率 10Hz, 1 秒分辨率 1Hz。

B 通道闸门: 1 秒和 4 秒可选, 0.1 秒分辨率 64Hz, 4 秒分辨率 16Hz。

菜单 3: A、B 通道同时测量



在 A、B 通道同时测量状态,屏幕回同时 A、B 通道频率值,如果 AB 通道有启用中频加减功能,那么本项中可分别加减各自的中频值。

菜单 4: 中频加减值设置

进入该项,会先显示 A 通道加減值,比如+010.700000MHz。 短按菜单键进入 B 通道设置,会显示如+021.400000MHz。 长按菜单键 1 秒,会改变当前加减状态。 如+021.400000MHz,长按菜单键 1 秒后,会显示-021.400000MHz。

设置加减频率,按上行键、下行键会 1Hz 步进。按上行键或下行键时,再按确认键会以 10kHz 为步进。按上行键或下行键时,再按菜单键会以 100kHz 为步进。设置后放开所有按键,再按确认键保存返回。

菜单 5、6: 电感、电容测量

接上外部测试电路,外部测试电路转到电容模式,并接上标准电容。 按上行键校准,屏幕显示标准电容值,右下角会显示当前频率。放开后即可测试电容; 电感测试同上,详细参考: http://www.gsl.net/iz7ath/web/02 brew/21 LCMeter01/





电容电感测试机理:


LC 测试我是参考 iz7ath 的方案做的,不过他是用 PC 电脑人工填数算的,而我是直将下面的公式用 32 位 浮点运算方式直接在单片机里运算,测试频率及计算一步完成,直观明了,并且可以用更高的频率来测试 LC。

电容测量:

电感测量:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + 2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 2}} = \begin{cases}
\frac{1}{\sqrt{1 + 2}} & \text{if } \frac{1}{\sqrt{1 + 2}} \\
\frac{1}{\sqrt{1 + 2}} & \text{if } \frac{1}{\sqrt{1 + 2}} \\
\frac{1}{\sqrt{1 + 2}} & \text{if } \frac{1}{\sqrt{1 + 2}} \\
\frac{1}{\sqrt{1 + 2}} & \text{if } \frac{1}{\sqrt{1 + 2}} \\
\frac{1}{\sqrt{1 + 2}} & \text{if } \frac{1}{\sqrt{1 + 2}}$$

LC 测量电路:

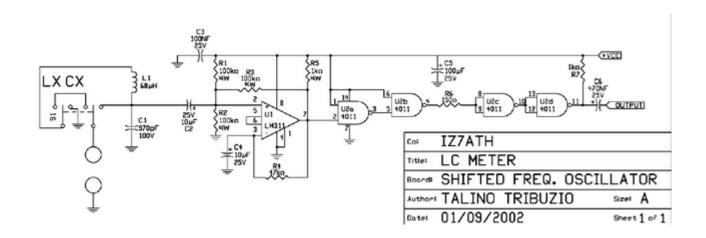

电容电感测量外控功能:


H-F1 的 3 个 IO 口,会输出三组控制电平给外部测试电路控制 LXCX 切换继电器,分别为:

状态	L/C	CAL	XO
电感测试模式	5V	0	0
电容测试模式	0	0	0
校准模式	L=5V/ C=0V	5V	0
晶体测试模式	0	0	1

外控输出在背面左下角,有8个引脚,从左到右分别是:

1: GND 2: L/C 3: CAL 4: XO 5: NC 6: NC 7: +5V 8: NC 以上个脚可以直接连接于外部测试电路,控制外部测试电路。并向外部测试电路供电,但电流应小于 100mA。

连接示意图:

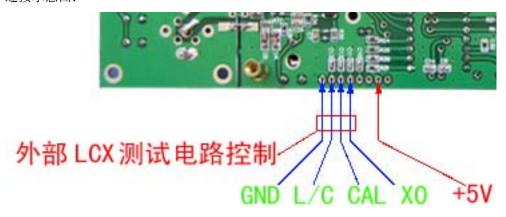

菜单 7: 标准电容设置

比如使用 1000pF 做为测试标准电容,以下链接计算浮点数值。 http://babbage.cs.gc.edu/IEEE-754/Decimal.html

Decimal Floating-Point:栏输入 1.000E-9 按 Rounded 计算 得出 Hexadecimal:3089705F 将 30 89 70 5F 输入 H-F1 即可,

1.000 代表 nF,即 1000p,E-9 是固定要输入的。如 100pF 即输入 0.1E-9

输入方法:

菜单选择 7: 标准电容设置,按确认键;

会先看到原来设置的浮点值;

按菜单键选择要修改的字节,要修改的字节前会显示"*"号;

按上行键、下行键可改变数值;

再按菜单键选择要修改的其它字节,要修改的字节前会显示"*"号;

按上行键、下行键可改变数值;

按确认键保存后退出。

除非改变标准电容,标准电容只需设置一次,H-F1会保存,每次开机自动调用,不用重复输入。

菜单 8: 北京时间显示 (需 GPS 选件)



第一行显示年月日

第二行显示: S 接收星数 / *D 为还没定位、2D 定位、3D 定位 / B 为北京时间/ 时:分:秒

菜单 9: UTC 时间显示 (需 GPS 选件)

第一行显示年月日

第二行显示: S接收星数 / *D 为还没定位、2D 定位、3D 定位 / U 为 UTC 时间/ 时:分:秒

菜单 10: 速度显示 (需 GPS 选件)

第一行显示: 年、月、日 / 时:分 / *D 为还没定位、2D 定位、3D 定位第二行显示: 速度 / 方位角 / 高度

菜单 10: 经纬度显示 (需 GPS 选件)

显示经纬度 /*D 为还没定位、2D 定位、3D 定位 / 高度

H-F1 主要技术指标

频率测量范围: A 通道: 5Hz~180MHz B 通道: 10MHz~2500MHz 输入阻抗: A 通道: R≈1MΩ C≤30Pf B 通道: 50Ω 输入灵敏度: A 通道: 5Hz~ 100Hz 优于 50mVrms 100Hz~ 50MHz 优于 20mVrms 50MHz~80MHz 优于 50mVrms 80MHz~150MHz 优于 100mVrms 150MHz~170MHz 优于 200mVrms B 通道: 10MHz~500MHz 优于 100mVrms 500MHz~100MHz 优于 50mVrms 1000MHz~2500MHz 优于 100mVrms 最大安全电压: A 通道: AC 100V B 通道: AC 10V 读数准确度: 士时基准确度土触发误差×被测频率(或被测周期)±LSD 标称频率: 11.300MHz (TCXO) 频率稳定度: 优于 2ppm (-20℃~+70℃) 供电电压: DC 9~13.8V _____ 显示规格: 20字 X2 行 VFD 显示屏 屏幕尺寸: 70×190 mm

外形尺寸: 安装面 75×230mm 厚: 43mm

- 9 -

其它功能:

- 1: 中频加减 1Hz~255.000000MHz, 最小值为 1Hz。
- 2: A 通道 B 通道可以同时测量,同时显示,并可以分别加减中频值。
- 3: 可用 1~100MHz 的频率来测试电容和电感值。
- 4: 留有 DIY 空间,可外接频率基准源。
- 5: 集成 GPS 时钟功能,提供精确时间,和经纬度、高度、运动方向等显示。

采用的原装低相位噪声自补偿 TCXO,在室内温度下,有很好的稳定度,实际测量,以测试 10MHz 为例,开机 10 分钟时间后,实际测量误差 $\leq \pm 1Hz$ 。

内部基准 TCXO 指标:

标称频率: 11.300MHz

频率准确度: ≤±1×10-6 室温 25℃

温度稳定度: ≤±2×10-6 -20℃~+70℃相对于 25℃

年老化率: ≤±1×10-6

10 年老化率: ≤±5×10-6

电压特性: ≤±2×10-7 电源电压变化±5%

负载特性: ≤±2×10-7 负载变化±10%

相噪: ≤-130dBc/Hz @1KHz

输出波形: 正旋波 负载: **15pF**±**10%**

供电电压: +5×(1±5%)V

工作电流: ≤4mA

外形尺寸: 18×12×8 mm

内部基准 TCXO:

H-F1 为何使用 11.300MHz 的 TCXO 呢?

主要是 89C52 为配合波特率发生器使用,多采用 11.0592MHz 的晶体,但这种晶体精度不高。经过试验证明采用 11.300MHz 的 TCXO 配和 89C52 使用,可以稳定的工作在 9600bps,并且可以做为频率计数基准。另外我想可以将 TCXO,放在 60 度恒温槽里,这样做到 0.1~0.5ppm 应该没问题。

石英晶体振荡器的分类

以晶体器件的频率温度特性来分类的三种晶体振荡器是:


XO,晶体振荡器,这种振荡器没有能够降低晶体频率温度特性的器件(也称为密封式晶体振荡器 PXO)。

TCXO,温度补偿晶体振荡器,在这种振荡器中,来自温度传感器(热敏电阻)的输出信号被用来产生校正电压,加在晶体网络中的变容二极管上。电抗的变化用以补偿晶体的频率温度特性。模拟的 TCXO 在晶体的频率随温度变化的范围内能够提供大概 20 倍的改善。

OCXO,恒温控制晶体振荡器,在这种振荡器中,晶体和其他温度敏感元件均装在稳定的恒温槽中,而恒温槽被调整到频率随温度的变化斜率为零的温度上。OCXO 能够在晶体频率随温度变化的范围内提供 1000 倍以上的改善。


上传的图像

晶体振荡器的分类

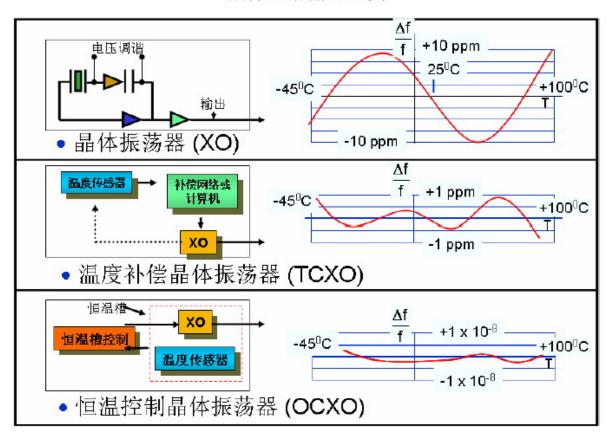

面板 DIY 全过程:


在装饰店买了片边角料,3元一片。用美工割刀划几下,掰断即可。

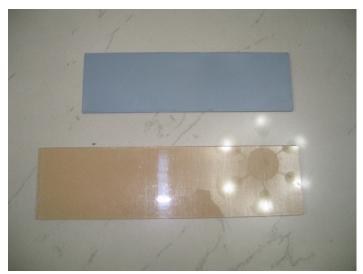





用夹子夹住有机玻璃板和原面板,再用美工割刀划几下,掰断即可。

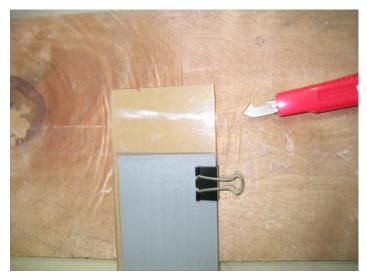






接着来,就差钻孔了。



装入外壳试试尺寸是否合适。




先在有机面板上用记号笔画上打孔标记,再打孔,后打磨。

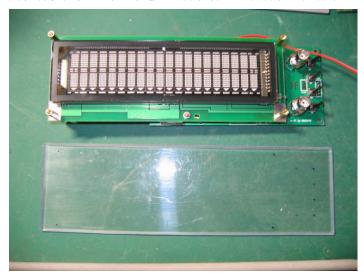

钻孔




打磨

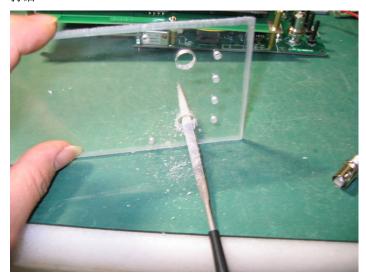


装插座



紧固螺母

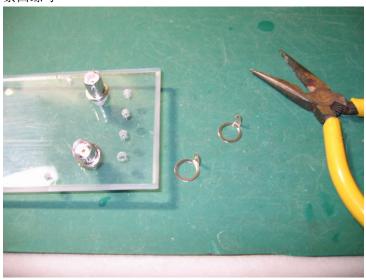


接下来剪断两片板之间的连接,记得插座按键小板是用插座焊接后固定的!

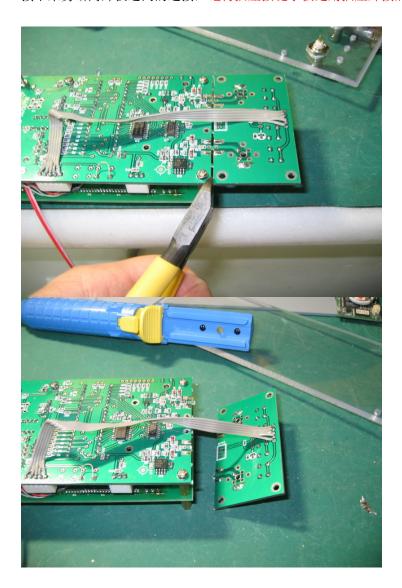

如要求高主板也可以用 SMA 座,这样高频损耗小。



用 50 欧电缆连接两板之间

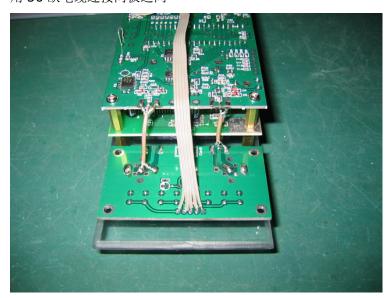

锁上面板螺丝就大功告成了!



